

PRÁCTICA No. 4

Transistor Bipolar

Objetivos

- Identificar las terminales de un transistor con el multímetro.
- Analizar la polarización del BJT.
- Analizar el transistor bipolar en conmutación.
- Analizar los puntos de saturación y corte del transistor bipolar.
- Implementar alguna aplicación con el transistor en conmutación.

Material

1	Tablilla de experimentación (Proto Board)	4	Resistencias 560 Ω
4	Cables de 1.5 m Banana-Caimán	4	Resistencias de 1 k Ω
3	Transistores 2N2222	2	Resistencias de 1.2 k Ω
2	Transistores BC547C	2	Resistencias de 4.7 k Ω
2	Transistores BC557C	2	Resistencia de 10 k Ω
2	Transistores TIP41	2	Resistencia de 22 k Ω
2	Resistencia de 10 Ω a 10 W	2	LED Rojo
4	Resistencia de 100 Ω	1	Motor de CD a 12v
2	Resistencia de 180 Ω		
2	Resistencia de 220 Ω		

Equipo

2	Multímetros digitales	4	Puntas banana-caimán
1	Fuente de alimentación	4	Puntas caimán-caimán
1	Generador de Funciones	2	Puntas BNC-Caimán para osciloscopio.
		2	Juegos de Puntas de multímetro

Desarrollo Experimental


Valor de la Beta de los transistores

Medir mediante el multímetro en la opción de transistores (hfe pnp npn) la beta de cada uno de los transistores.

	2N2222	BC547C	BC557C
β			

Circuito por Divisor de Voltaje

Arme el siguiente circuito

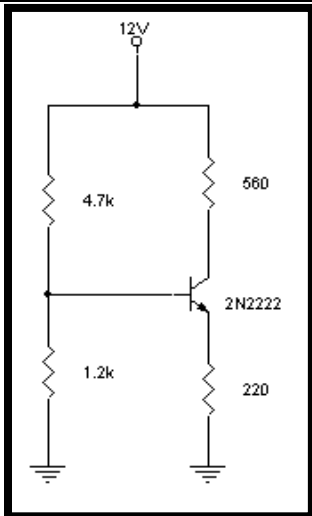


Medir los voltajes y corrientes siguientes del circuito, posteriormente cambie el transistor 2N2222 por el BC547C y vuelva a medir los voltajes y corrientes del circuito.

	2N2222	BC547C
V_B		
V_C		
V_{CE}		
I_B		
I_C		
I_E		

Análisis del transistor en corte y saturación.

Armar el siguiente circuito

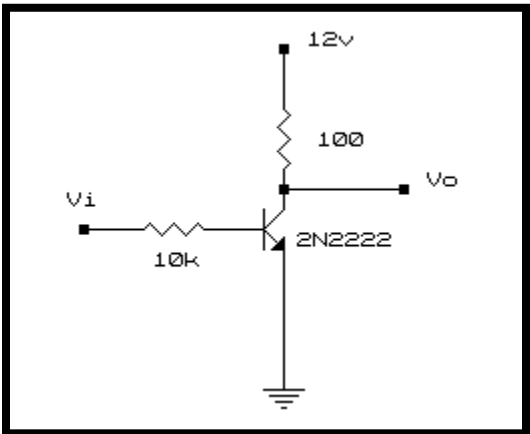

Medir los voltajes y corrientes del circuito colocando en el voltaje de entrada 5 V y posteriormente 0 V.


Voltaje de entrada (V_i)	5 V	0 V
V_{CE}		
I_B		
I_C		

Cambiar la resistencia de 10 k Ω por una de 22 k Ω y medir los voltajes y corrientes del circuito colocando en el voltaje de entrada 5 V y posteriormente 0 V.

Voltaje de entrada (V_i)	5 V	0 V
V_{CE}		
I_B		
I_C		

Circuitos Prácticos

Armar el siguiente circuito

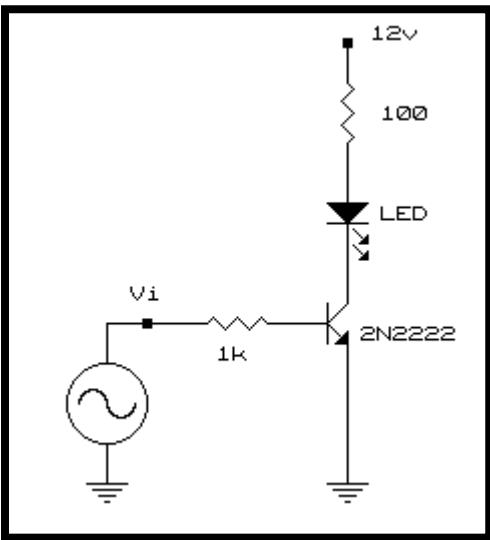


Introducir una señal cuadrada de 5 V (Salida del generador TTL) a una frecuencia de 0.5 Hz.

Indicar lo que realiza el circuito.

Introducir una señal cuadrada de 5 V (Salida del generador TTL) a una frecuencia de 0.5 Hz.

Indicar lo que realiza el circuito.

Armar el siguiente circuito

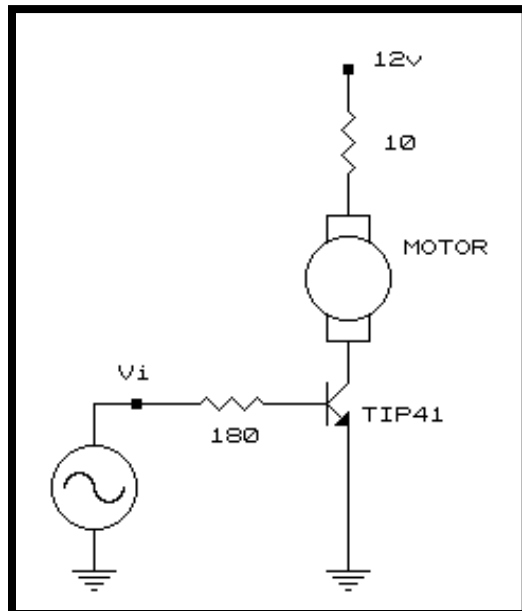

TIP41 pinout

1. Base
2. Collector
3. Emitter

ANÁLISIS TEÓRICO

Realizar el análisis teórico de todos los circuitos anteriores.

ANÁLISIS SIMULADO

Realizar el análisis simulado de todos los circuitos anteriores.

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y SIMULADOS.

Analizar todos los valores y dar una explicación de las variaciones ó diferencias que existan en el valor obtenido tanto en lo teórico, simulado y práctico.

CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es la razón de la polarización del transistor?
2. ¿Qué nos representa la β (beta) del transistor?
3. ¿Qué nos representa la α (alfa) del transistor?
4. Menciona qué es el punto de operación del transistor
5. ¿Qué es la zona de saturación de un transistor bipolar?
6. ¿Qué es la zona de corte de un transistor bipolar?
7. ¿Qué diferencia existe entre el transistor 2N2222 y el TIP41?
8. Menciona 3 aplicaciones de circuitos en conmutación

CONCLUSIONES

Dar sus conclusiones de los circuitos armados, comparando los resultados teóricos, simulados y experimentales (Conclusiones individuales).